

## Reklama Tekstowa

Student [REDACTED]  
Nr Albumu 160128  
PTCID 15  
Kierunek Informatyka  
Wydział Wydział Informatyki i Teleinformatyki  
Ćwiczenie 4

### Multiplekser

Wybór wejść wektorów danych jest realizowany według numeracji binarnej realizowanej w kodzie Greya, pozwala to na uzyskanie kolejnej postaci wyświetlanego słowa po zmianie tylko jednego bitu ciągu określającego aktualny etap cyklu wyświetlania (wejścia SW15-SW17)

Wartości kodu Greya: 000,001,011,010,110,111,101,100

Dlatego realizacja funkcji multipleksera będzie realizowana według podanego kodu VHDL:

```
1 PROCESS(S, U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7)
2 BEGIN
3     CASE S IS
4         WHEN "000" => M <= U0;
5         WHEN "001" => M <= U1;
6         WHEN "011" => M <= U2;
7         WHEN "010" => M <= U3;
8         WHEN "110" => M <= U4;
9         WHEN "111" => M <= U5;
10        WHEN "101" => M <= U6;
11        WHEN "100" => M <= U7;
12    END CASE;
13 END PROCESS;
```

Na podstawie wejścia S transkodera, które jest wektorem 3 bitowym przypisywane jest wyjściu M jedno z wejść U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Na wejście S będzie podawany wektor SW[15-17], a na wejścia U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 będą podawane sygnały SW[0-2], SW[3-5], SW[6-8], SW[9-11], SW[12-14] odpowiedzialne na przetrzymywanie kodów znaków wyświetlanych na wyświetlaczu.

### Transkoder


Zadaniem transkodera w reklamie tekstowej jest zamiana kodu liter na kod wyświetlacza 7 segmentowego. Transkoder posiada 3 wejścia bitowe (wejścia na kod znaku) i 7 wyjść bitowych (wyjścia prowadzące do wejść wyświetlacza).

| znak   | kod NKB |
|--------|---------|
| C      | 001     |
| E      | 010     |
| F      | 011     |
| G      | 100     |
| H      | 101     |
| -      | 110     |
| -      | 111     |
| spacja | 000     |

Tabela 1: Tabela kodów NKB podanych znaków zapisanych na 3 bitach. Znak "-" w tabeli oznacza brak symbolu

| znak   | bity wyświetlacza |   |   |   |   |   |   |
|--------|-------------------|---|---|---|---|---|---|
|        | 0                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C      | 1                 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| E      | 1                 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F      | 1                 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| G      | 1                 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H      | 0                 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| spacja | 0                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 2: Tabela z reprezentacją bitową jaką trzeba podać na wejścia wyświetlacza by uzyskać dany znak na wyświetlaczu.

 

Rysunek 1: Wyświetlacz 7 segmentowy z zaznaczonymi numerami bitów jakie odpowiadają za dany segment.

Tablice Carnough do ustalenia funkcji Bool'a na kolejne wyjścia transkoder.

| we2 we1 we0 | 0 0            | 0 1            | 1 1            | 1 0            |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0           | 0 <sub>0</sub> | 1 <sub>1</sub> | 1 <sub>3</sub> | 1 <sub>2</sub> |
| 1           | 1 <sub>4</sub> | 0 <sub>5</sub> | 0 <sub>7</sub> | 0 <sub>6</sub> |

Tabela 3: Tablica Carnough dla wyjścia wy0 transkodera. Grupy: (2, 3, 6, 7), (1, 3), (4, 6)

| we2 we1 we0 | 0 0            | 0 1            | 1 1            | 1 0            |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0           | 0 <sub>0</sub> | 0 <sub>1</sub> | 0 <sub>3</sub> | 0 <sub>2</sub> |
| 1           | 0 <sub>4</sub> | 1 <sub>5</sub> | 0 <sub>7</sub> | 0 <sub>6</sub> |

Tabela 4: Tablica Carnough dla wyjścia wy1 transkodera. Grupy: (5, 7)

| we2 we1 we0 | 0 0            | 0 1            | 1 1            | 1 0            |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0           | 0 <sub>0</sub> | 0 <sub>1</sub> | 0 <sub>3</sub> | 0 <sub>2</sub> |
| 1           | 1 <sub>4</sub> | 1 <sub>5</sub> | 0 <sub>7</sub> | 0 <sub>6</sub> |

Tabela 5: Tablica Carnough dla wyjścia wy2 transkodera. Grupy: (4, 5, 6, 7)

| we2 we1 we0 | 0 0            | 0 1            | 1 1            | 1 0            |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0           | 0 <sub>0</sub> | 1 <sub>1</sub> | 0 <sub>3</sub> | 1 <sub>2</sub> |
| 1           | 1 <sub>4</sub> | 0 <sub>5</sub> | 0 <sub>7</sub> | 0 <sub>6</sub> |

Tabela 6: Tablica Carnough dla wyjścia wy3 transkodera. Grupy: (4, 6), (1), (2, 6)

| we2 we1 we0 | 0 0            | 0 1            | 1 1            | 1 0            |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0           | 0 <sub>0</sub> | 1 <sub>1</sub> | 1 <sub>3</sub> | 1 <sub>2</sub> |
| 1           | 1 <sub>4</sub> | 1 <sub>5</sub> | 0 <sub>7</sub> | 0 <sub>6</sub> |

Tabela 7: Tablica Carnough dla wyjścia wy4 transkodera. Grupy: (4, 5, 6, 7), (1, 3, 5, 7), (2, 3, 6, 7)

| we2 we1 we0 | 0 0            | 0 1            | 1 1            | 1 0            |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0           | 0 <sub>0</sub> | 1 <sub>1</sub> | 1 <sub>3</sub> | 1 <sub>2</sub> |
| 1           | 1 <sub>4</sub> | 1 <sub>5</sub> | 0 <sub>7</sub> | 0 <sub>6</sub> |

Tabela 8: Tablica Carnough dla wyjścia wy5 transkodera. Grupy: (4, 5, 6, 7), (1, 3, 5, 7), (2, 3, 6, 7)

| we2 we1 we0 | 0 0            | 0 1            | 1 1            | 1 0            |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0           | 0 <sub>0</sub> | 0 <sub>1</sub> | 1 <sub>3</sub> | 1 <sub>2</sub> |
| 1           | 1 <sub>4</sub> | 1 <sub>5</sub> | 0 <sub>7</sub> | 0 <sub>6</sub> |

Tabela 9: Tablica Carnough dla wyjścia wy6 transkodera. Grupy: (4, 5, 6, 7), (2, 3, 6, 7)

$$wy0 = we1 + \overline{we2}we0 + we2\overline{we0}$$

$$wy1 = we2we0$$

$$wy2 = we2$$

$$wy3 = we1\overline{we0} + we2\overline{we0} + \overline{we2}we1we0$$

$$wy4 = we0 + we1 + we2$$

$$wy5 = we0 + we1 + we2$$

$$wy6 = we1 + we2$$


Funkcje te trzeba jednak zanegować gdyż w wyświetlaczu siedmiosegmentowym dany segment jest podświetlany, gdy podawany jest stan niski. Dlatego ostateczne funkcje kolejnych wyjść transkodera (i odpowiednio wejść wyświetlaczy) realizowane za pomocą kodu VHDL

```

1 Display(0) <= NOT(C(1) OR (NOT C(2) AND C(0)) OR (C(2) AND NOT C(1) AND NOT C(0)));
2 Display(1) <= NOT(C(2) AND C(0));
3 Display(2) <= NOT C(2);
4 Display(3) <= NOT((C(1) AND NOT C(0))OR(C(2) AND NOT C(0)) OR (NOT C(2) AND NOT C(1) AND
   ↪ C(0)));
5 Display(4) <= NOT(C(0) OR C(1) OR C(2));
6 Display(5) <= NOT(C(0) OR C(1) OR C(2));
7 Display(6) <= NOT(C(1) OR C(2));

```


## Układ ideowy

 

Rysunek 2: Schemat ideowy trzech modułów sterujących wyświetlaczami dla reklamy tekstowej.

Wejście danych 3 bitowego wektora kodu kroku pracy urządzenia dla wszystkich multiplekserów pozostaje takie samo. Natomiast dla 8 wektorów 3 bitowych dla danych kodów znaków/liter, wejścia są przesunięte między sobą o 1 wektor. np. jeżeli pierwszy multiplekser ma na kolejnych wejściach podany ciąg znaków: C, E, F, G, H, SPACJA, SPACJA, SPACJA to następny w kolejności multiplekser będzie miał ten ciąg przesunięty o 1 pozycję czyli np. : E, F, G, H, SPACJA, SPACJA, SPACJA, C. Co spowoduje, że pierwszy multiplekser w pierwszym stanie pracy będzie wybierał znak 'C', natomiast drugi multiplekser będzie wybierał znak 'E'

## Wynik Symulacji za pomocą symulacji Waveform

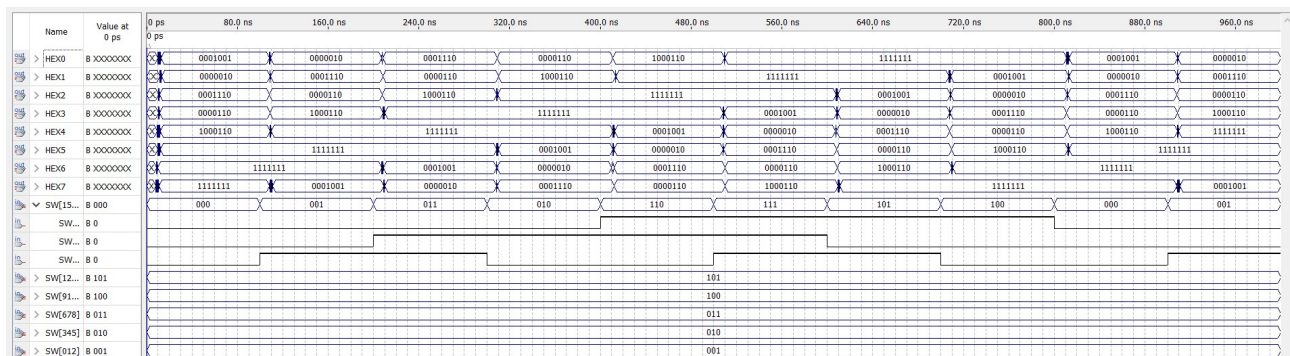

Rysunek 3: Przebieg Rzeczywisty Reklamy Tekstowej

4.1

## Kod VHDL

Ostateczny kod VHDL realizujący zadanie reklamy tekstowej.

CW4.vhd :

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.all;
3  ENTITY CW4 IS
```

```

4      PORT ( SW : IN STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNTO 0);
5      --wyświetlacze
6      HEX0 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
7      HEX1 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
8      HEX2 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
9      HEX3 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
10     HEX4 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
11     HEX5 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
12     HEX6 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
13     HEX7 : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0));
14 END CW4;
15
16 ARCHITECTURE strukturalna OF CW4 IS
17 CONSTANT SPACJA: STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0):="000"; -- KOD SPACJI - uwaga na rodzaj ""
18     ⇨ przy kompilacji
19     --DEKLARACJA KOMPONENTÓW
20     COMPONENT mux3bit8to1 -- mulipteksjer
21     PORT (
22         S, U0, U1, U2, U3, U4, U5,U6,U7: IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
23         ⇨ --WEKTOR STERUJĄCY I 8 wektorów INFORMACYJNYCH
24         M : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0)
25     );
26 END COMPONENT;
27 COMPONENT char7seg -- transkoder
28 PORT(
29     C : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
30     Display : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)
31 );
32 END COMPONENT;
33
34 SIGNAL M0 : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
35 SIGNAL M1 : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
36 SIGNAL M2 : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
37 SIGNAL M3 : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
38 SIGNAL M4 : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
39 SIGNAL M5 : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
40 SIGNAL M6 : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
41 SIGNAL M7 : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
42
43 BEGIN
44 -- KONKRETYZACJA UŻYCIA KOMPONENTÓW
45 -- SW(17 DOWNTO 15) sterujący sygnał multipleksera
46 -- DO WYKONANIA : KONKRETYZACJE KOLEJNYCH MULTIPLEKSERÓW UKŁADU
47 MUX0: mux3bit8to1 PORT MAP (SW(17 DOWNTO 15), SW(14 DOWNTO 12), SW(11 DOWNTO
48     ⇨ 9),
49     SW(8 DOWNTO 6), SW(5 DOWNTO 3), SW(2 DOWNTO
50     ⇨ 0),SPACJA,SPACJA,SPACJA, M0);
51 MUX1: mux3bit8to1 PORT MAP (SW(17 DOWNTO 15), SW(11 DOWNTO 9), SW(8 DOWNTO
52     ⇨ 6), SW(5 DOWNTO 3), SW(2 DOWNTO 0),SPACJA,SPACJA,SPACJA, SW(14 DOWNTO
53     ⇨ 12), M1);
54 MUX2: mux3bit8to1 PORT MAP (SW(17 DOWNTO 15), SW(8 DOWNTO 6), SW(5 DOWNTO
55     ⇨ 3), SW(2 DOWNTO 0),SPACJA,SPACJA,SPACJA, SW(14 DOWNTO 12), SW(11 DOWNTO
56     ⇨ 9), M2);
57 MUX3: mux3bit8to1 PORT MAP (SW(17 DOWNTO 15), SW(5 DOWNTO 3), SW(2 DOWNTO
58     ⇨ 0),SPACJA,SPACJA,SPACJA, SW(14 DOWNTO 12), SW(11 DOWNTO 9), SW(8 DOWNTO
59     ⇨ 6), M3);

```

```

49      MUX4: mux3bit8to1 PORT MAP (SW(17 DOWNTO 15), SW(2 DOWNTO
    ↪ 0),SPACJA,SPACJA,SPACJA, SW(14 DOWNTO 12), SW(11 DOWNTO 9), SW(8 DOWNTO
    ↪ 6), SW(5 DOWNTO 3), M4);
50      MUX5: mux3bit8to1 PORT MAP (SW(17 DOWNTO 15), SPACJA,SPACJA,SPACJA, SW(14
    ↪ DOWNTO 12), SW(11 DOWNTO 9), SW(8 DOWNTO 6), SW(5 DOWNTO 3), SW(2 DOWNTO
    ↪ 0),M5);
51      MUX6: mux3bit8to1 PORT MAP (SW(17 DOWNTO 15), SPACJA,SPACJA, SW(14 DOWNTO
    ↪ 12), SW(11 DOWNTO 9), SW(8 DOWNTO 6), SW(5 DOWNTO 3), SW(2 DOWNTO
    ↪ 0),SPACJA,M6);
52      MUX7: mux3bit8to1 PORT MAP (SW(17 DOWNTO 15), SPACJA, SW(14 DOWNTO 12),
    ↪ SW(11 DOWNTO 9), SW(8 DOWNTO 6), SW(5 DOWNTO 3), SW(2 DOWNTO
    ↪ 0),SPACJA,SPACJA,M7);
53      -- DO WYKONANIA : KONKRETYZACJE KOLEJNYCH TRANSKODERÓW
54      H0: char7seg PORT MAP (M0, HEX0);
55      H1: char7seg PORT MAP (M1, HEX1);
56      H2: char7seg PORT MAP (M2, HEX2);
57      H3: char7seg PORT MAP (M3, HEX3);
58      H4: char7seg PORT MAP (M4, HEX4);
59      H5: char7seg PORT MAP (M5, HEX5);
60      H6: char7seg PORT MAP (M6, HEX6);
61      H7: char7seg PORT MAP (M7, HEX7);
62      END strukturalna;

```

#### transkoder.vhd :

```

1  -- IMPLEMENTACJA TRANSKODERA
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4  ENTITY char7seg IS
5      PORT (
6          C : IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
7          Display : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)
8      );
9  END char7seg;
10
11  ARCHITECTURE strukturalna OF char7seg IS
12      BEGIN
13          -- . . . do uzupełnienia opis struktury za pomocą równań boolowskich specyfikowanych
    ↪ zgodnie z zasadami języka VHDL
14      Display(0) <= NOT(C(1) OR (NOT C(2) AND C(0)) OR ( C(2) AND NOT C(1) AND NOT C(0)));
15      Display(1) <= NOT(C(2) AND C(0));
16      Display(2) <= NOT C(2);
17      Display(3) <= NOT((C(1) AND NOT C(0)) OR (C(2) AND NOT C(0)) OR ( NOT C(2) AND NOT
    ↪ C(1) AND C(0)));
18      Display(4) <= NOT(C(0) OR C(1) OR C(2));
19      Display(5) <= NOT(C(0) OR C(1) OR C(2));
20      Display(6) <= NOT(C(1) OR C(2));
21
22      END strukturalna;

```

#### multiplekser.vhd :

```

1  -- implementacja multipleksa 8 do 1 (wektor 3 bitowy)
2  LIBRARY ieee;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4
5  ENTITY mux3bit8to1 IS

```

```
6      PORT (  
7          S, U0, U1, U2, U3, U4, U5,U6,U7: IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);  
8          M : OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0)  
9      );  
10 END mux3bit8to1;  
11  
12 ARCHITECTURE strukturalna OF mux3bit8to1 IS  
13 BEGIN  
14     -- . . . do uzupełnienia opis struktury za pomocą równań boolowskich  
15     -- ↪ specyfikowanych zgodnie z zasadami języka VHDL  
16     PROCESS(S, U0, U1, U2, U3, U4, U5,U6,U7)  
17     BEGIN  
18         CASE S IS  
19             WHEN "000" => M <= U0;  
20             WHEN "001" => M <= U1;  
21             WHEN "011" => M <= U2;  
22             WHEN "010" => M <= U3;  
23             WHEN "110" => M <= U4;  
24             WHEN "111" => M <= U5;  
25             WHEN "101" => M <= U6;  
26             WHEN "100" => M <= U7;  
27         END CASE;  
28     END PROCESS;  
29 END strukturalna;
```

# Indeks komentarzy

---

- 4.1      Przebiegi symulacji czasowej dla układu z opisem zawartości i uzasadnieniem poprawności prezentowanego przebiegu ?