

Projekt prostego procesora - Wersja 3

16

160116

Kierunek Informatyka

Wydział Wydział Informatyki i Teleinformatyki


Wstęp

Celem projektu było opracowanie i implementacja cyfrowego układu prostego procesora. Procesor został zaprojektowany jako jednostka zawierająca podstawowe elementy, takie jak 16-bitowe rejestry (R0-R6), akumulator, multiplexer, sumator, licznik oraz układ sterujący. System operuje na 16-bitowej magistrali danych wejściowych (DIN), umożliwiając wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych i przestania danych między rejestrami.

Procesor wykorzystuje zestaw rozkazów kodowanych w 9-bitowym formacie $YYYXXXIII$, gdzie bity III definiują typ instrukcji, XXX wskazuje rejestr docelowy, a YYY określa rejestr źródłowy. Instrukcje są realizowane przez układ sterujący, który zarządza przepływem danych wewnątrz systemu, aktywuje odpowiednie sygnały sterujące oraz synchronizuje kolejne kroki wykonywania operacji. Projekt został zrealizowany w języku VHDL, a jego poprawność została zweryfikowana za pomocą symulacji czasowych oraz testów przeprowadzonych na układzie FPGA.

W ramach sprawozdania przedstawiono szczegółowy opis projektu, przebiegi sygnałów potwierdzające poprawność działania procesora, a także dokumentację kodu przygotowanego do działania na układzie FPGA i graficzne odwzorowanie schematu układu.

Schemat ideowy

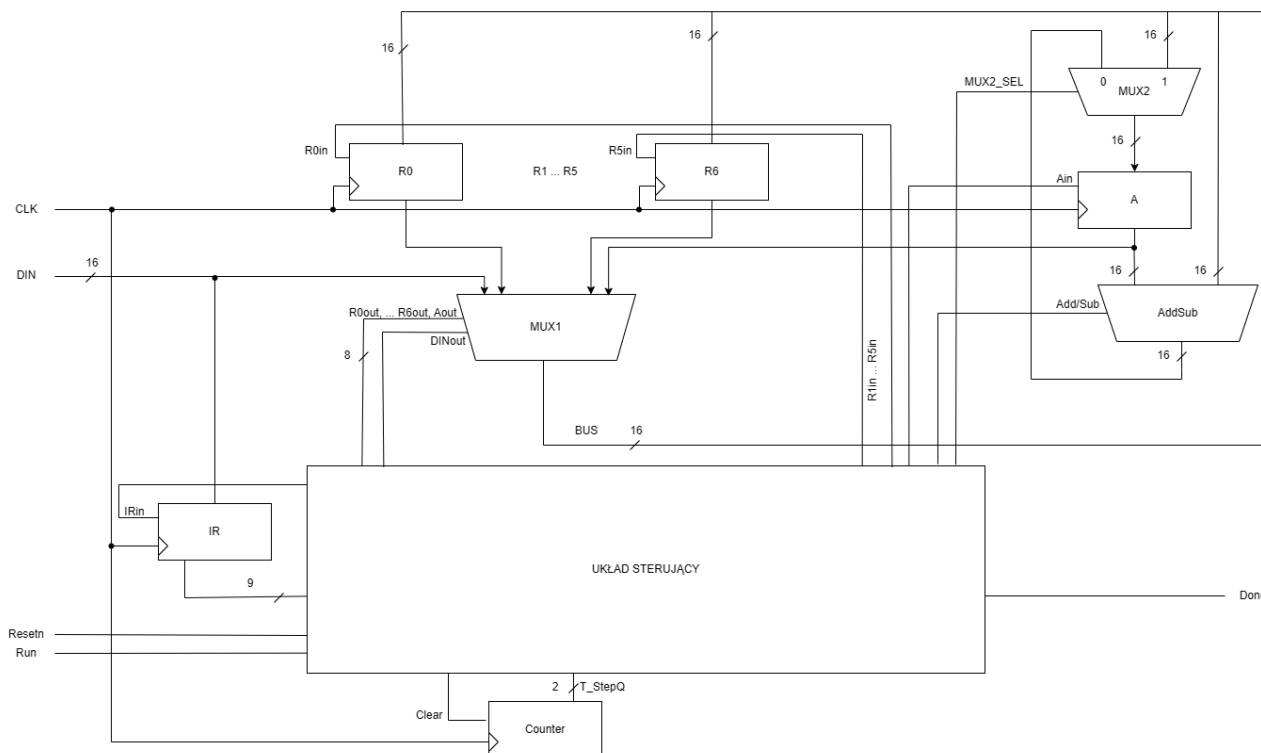


Rysunek 1: Enter Caption

Operacje Procesora

kod(NKB)	Operacja	Wykonywana funkcja	T1	T2	T3
000	mv RX RY	$RX \leftarrow RY$	RYout, RXin, Done		
001	mvi RX #D	$RX \leftarrow D$	DINout, RXin, Done		
010	add RX, RY	$A \leftarrow RX + RY$	RXout, MUX2_SEL	Ain, Done, RYout	
011	sub Rx, RY	$A \leftarrow RX - RY$	RXout, MUX2_SEL.	Ain, Done, RYout, AddSub	

Tabela 1: Sygnały aktywne w poszczególnych krokach(T1, T2, T3) realizacji rozkazów.(W kroku T0 jedynym aktywnym jest sygnał IRin)

Diagram ASM automatu

 

Rysunek 2: Diagram prezentujący przejścia między stanami dla układu sterującego


Uwagi odnośnie diagramu ASM w kontekście schematu ideowego

W przypadku opracowywanego diagramu ASM, licznik nie jest brany pod uwagę jako sygnał wejściowy ani sterujący, ponieważ pełni rolę elementu pomocniczego w ramach układu sterującego. Przewidywany przebieg sygnałów w systemie jest jednoznaczny i rosnący: T0 -> T1 -> T2 -> T3, z ewentualnym powrotem do stanu T0. Z tego powodu nie zachodzi sytuacja, w której sygnały przechodzą w sposób nieliniowy, np. z T0 do T2, a następnie T1, ponieważ taka sekwencja nie jest możliwa w analizowanym układzie.

Z uwagi na to, licznik traktujemy jako element pomocniczy, który jest wewnętrzną częścią układu sterującego, pełniącą funkcję ścisłej synchronizacji stanów, ale nie wpływającą bezpośrednio na logikę sterowania. Dodatkowo, sygnały związane z licznikiem, takie jak sygnał czyszczenia (Clear) oraz wyjścia licznika, również są traktowane jako pomocnicze i nie są uwzględniane w diagramie ASM. Zgodnie z wymaganiami specyfikacji zadania (w tym przykładów kodów), sygnały te nie zostały uwzględnione w strukturze sterowania.

Podobnie jak dekodery, które zostały uznane za pomocnicze elementy w układzie, licznik oraz jego sygnały pomocnicze nie mają wpływu na ogólną logikę sterowania systemem, dlatego też nie zostały uwzględnione w analizowanym diagramie ASM.

Przebieg Czasowy

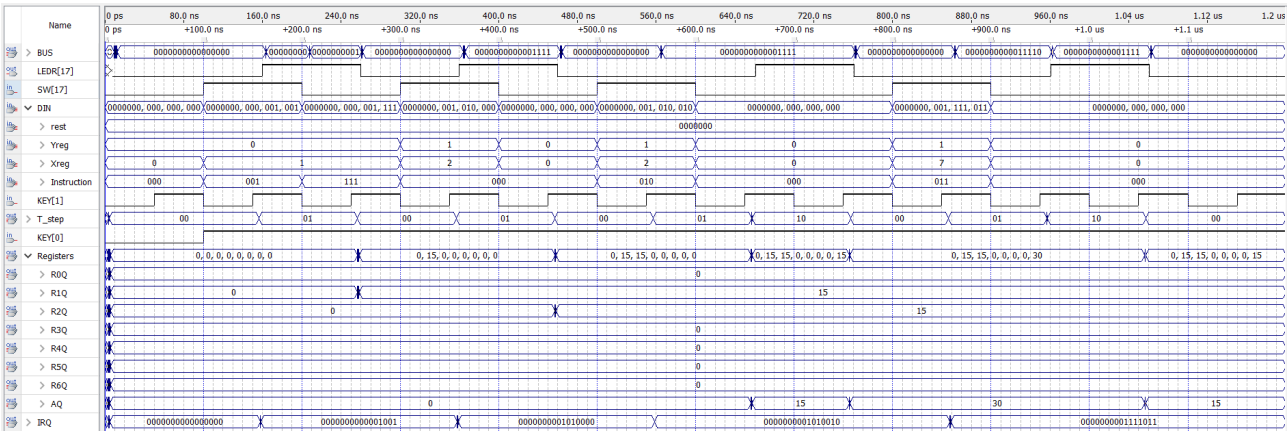

Rysunek 3: Przebieg czasowy

Nazwa na przebiegu	Nazwa Sygnału	Wej/Wyj	Znaczenie
LEDR[17]	Done	Wyj	Zakończenie wykonywanie operacji
SW[17]	Run	Wej	Rozpoczęcie wykonywania wprowadzonej operacji na wejście DIN przy następnym narastającym zboczu zegarowym
SW[15-0]/DIN	DIN	Wej	Sygnał przetrzymujący instrukcję do wykonania bity: -[0-2] kod operacji do wykonania, -[5-3] pierwszy operand operacji Xreg, -[8-6] drugi operand operacji Yreg
KEY[1]	CLK	Wej	Zegar
KEY[0]	Resetrn	Wej	Sygnał Resetujący reagujący na stan niski
T_Step	T_StepQ	Wyj	dwubitowy sygnał licznika oznaczający krok pracy
IRQ		Wyj	wyjście rejestru IR (Instruction Register) przetrzymujący obecnie wykonywaną intrukcję
Registers		Wyj	Grupa pokazująca wartości przetrzymywane przez wszystkie rejestry

Tabela 2: Caption

Podczas Symulacji wykonano cztery operacje jakie układ oferuje (patrz Tabela 1.) Cykl zegara został ustawiony na 100[ns], a sama długość symulacji na 1.1[us]. Podczas tej symulacji można po kolei zaobserwować:

- **0–100 ns: Operacja** reset

Na początku przebiegu, podczas pierwszego zbocza zegara CLK (KEY[1]), podawany jest sygnał resetujący Resetn (KEY[0]). Sygnał ten wprowadza układ procesora w stan początkowy, resetując rejestry, sygnały sterujące oraz liczniki.

- **100–300 ns: Operacja** $R1 \leftarrow 15$

W chwili $t = 150$ ns, podczas zbocza zegara, na wejście DIN podawana jest instrukcja 0000000 000 001 001.

		Yreg	Xreg	Instruction
DIN	0000000	000	001	001
		R0	R1	$RX \leftarrow \#D$

Tabela 3: Opis instrukcji dla operacji $R1 \leftarrow 15$

- **Instruction:** 001_{NKB} – kod operacji (zapis liczby w rejestrze).

- **Xreg:** 001_{NKB} ($Xreg = 1_{10}$) – kod rejestru R1.

W wyniku tej instrukcji, w kroku pracy T1, zostają wysterowane sygnały: DINout, R1in, Done. Przy następnym zboczu zegara ($t = 250$ ns) liczba podawana na wejściu DIN ($0000000000001111_{NKB} = 15_{10}$) zostaje zapisana w rejestrze R1, co można zaobserwować na wyjściu R1Q.

- **300–500 ns: Operacja** $R2 \leftarrow R1$

W chwili $t = 350$ ns, podczas zbocza zegara, na wejście DIN podawana jest instrukcja 0000000 001 010 000.

		Yreg	Xreg	Instruction
DIN	0000000	001	010	000
		R1	R2	$RX \leftarrow RY$

Tabela 4: Opis instrukcji dla operacji $R2 \leftarrow R1$

- **Instruction:** 000_{NKB} – kod operacji (kopiowanie zawartości rejestru).

- **Xreg:** 010_{NKB} ($Xreg = 2_{10}$) – kod rejestru R2.

- **Yreg:** 001_{NKB} ($Yreg = 1_{10}$) – kod rejestru R1.

W kroku pracy T1 wysterowane są sygnały: $RYout = R1out$, $RXin = R2in$, Done. W efekcie, przy następnym zboczu zegara ($t = 450$ ns), wartość 15_{10} z rejestru R1 zostaje zapisana w rejestrze R2, co można zaobserwować na wyjściu R2Q.

- **500–800 ns: Operacja** $A \leftarrow R1 + R2$ W chwili $t = 550$ ns, podczas zbocza zegara, na wejście DIN podawana jest instrukcja 0000000 001 010 010.

		Yreg	Xreg	Instruction
DIN	0000000	001	010	010
		R1	R2	$A \leftarrow RX + RY$

Tabela 5: Opis instrukcji dla operacji $A \leftarrow R1 + R2$

- **Instruction:** 010_{NKB} – kod operacji (dodawanie).

- **Xreg:** 010_{NKB} ($Xreg = 2_{10}$) – kod rejestru R2.

- **Yreg:** 001_{NKB} ($Yreg = 1_{10}$) – kod rejestru R1.

W pierwszym kroku pracy T1 danej operacji wysterowane są sygnały: $RXout = R2out$, Ain, MUX_SEL_A. W efekcie zawartość rejestru R2 zostaje zapisana w Akumulatorze A ($t = 650$ ns, wyjście AQ).

W drugim kroku pracy T2 danej operacji wysterowane są sygnały: Ain, Done, $RYout = R1out$. Zawartość rejestru R1 zostaje dodana do zawartości Akumulatora, a wynik 30_{10} zostaje zapisany w Akumulatorze ($t = 750$ ns, wyjście AQ).

- **800–1100 ns: Operacja** $A \leftarrow R7 - R1$ (gdzie $R7 = A$) W chwili $t = 850$ ns, podczas zbocza zegara, na wejście DIN podawana jest instrukcja 0000000 001 111 011.

		Yreg	Xreg	Instruction
DIN	0000000	001	111	011
		R1	R7=A	$A \leftarrow RX - RY$

Tabela 6: Opis instrukcji dla operacji $A \leftarrow R7 - R1$

- **Instruction:** 011_{NKB} – kod operacji (odejmowanie).
- **Xreg:** 111_{NKB} ($Xreg = 7_{10}$) – kod rejestru A (R7).
- **Yreg:** 001_{NKB} ($Yreg = 1_{10}$) – kod rejestru R1.

W kroku T1 danej operacji wysterowane są sygnały: $RX_{out} = R7_{out} = A_{out}$, A_{in} , MUX_SEL_A . Zawartość rejestru A zostaje ponownie zapisana w Akumulatorze, co nie wprowadza zmian, ale wyświetla jego wartość na magistrali BUS. W kroku T2 danej operacji wysterowane są sygnały: A_{in} , $Done$, $RY_{out} = R1_{out}$, ADD_SUB (ustawiony na odejmowanie). W wyniku tych operacji, od zawartości Akumulatora (30_{10}) zostaje odjęta wartość z rejestru R1 (15_{10}). Wynik 15_{10} zapisuje się w Akumulatorze ($t = 1050$ ns, wyjście AQ).

Kod VHDL

Definicja modułu procesora

Moduł Processor_Core zawiera definicje portów wejściowych i wyjściowych, takich jak SW, KEY, LEDR, a także sygnałów wewnętrznych.

```

1 ENTITY Processor_Core IS
2     PORT (
3         SW          : IN STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNTO 0);
4         KEY         : IN STD_LOGIC_VECTOR(3  DOWNTO 0);
5         LEDR        : OUT STD_LOGIC_VECTOR(17 DOWNTO 0);
6         R0Q, R1Q, R2Q, R3Q, R4Q, R5Q, R6Q, AQ : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
7         IRQ         : OUT STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
8         T_step      : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1  DOWNTO 0)
9     );
10 END Processor_Core;
```

Listing 1: Definicja modułu procesora

Deklaracje komponentów

Sekcja ta definiuje komponenty używane w architekturze procesora, takie jak rejestry, multiplexery, dekodery, sumator i licznik np..

```

1 COMPONENT regn IS
2     PORT (
3         R : IN STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0);
4         Rin, Clock : IN STD_LOGIC;
5         Q : BUFFER STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNTO 0)
6     );
7 END COMPONENT;
8 ... -- deklaracje innych komponentow jak: multiplexery, sumator, dekodery
9 COMPONENT upcount IS
10    PORT (
11        Clear, Clock : IN STD_LOGIC;
12        Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0)
13    );
14 END COMPONENT;
```

Listing 2: Deklaracje komponentów

Deklaracje sygnałów

Sygnały definiują magistralę danych, zegar, sygnały resetu, sygnały adresowe dla multiplexerów, sygnały zapisu dla rejestrów, wyjściowe sygnały danych rejestrów, sygnał trybu pracy sumatora.

```

1 SIGNAL BUS_WIRES : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);
2 SIGNAL DIN : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0);
3 SIGNAL CLK : STD_LOGIC;
4 SIGNAL Resetn : STD_LOGIC;
5 SIGNAL Run : STD_LOGIC;
6 SIGNAL Done : STD_LOGIC;
7
8 SIGNAL R0_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0); -- wyjscie danych rejestru R0
9 ... -- pozostale definicje sygnalow wyjsc rejestrów
10 SIGNAL R6_OUTPUT : STD_LOGIC_VECTOR(15 DOWNT0 0); -- wyjscie danych rejestru R6
11
12 ... --pozostale definicje sygnalow A_OUTPUT, IR_OUTPUT, MUX_SEL, MUX2_SEL itd.
```

Listing 3: Deklaracje sygnałów

Główne połączenia i instancje elementów układu

W tym fragmencie kodu zrealizowane jest połączenie odpowiednich wyprowadzeń układu FPGA do opisanych sygnałów między innymi Run, CLK, DIN, Resetn itd. oraz realizowane są wszystkie połączenia między elementami układu procesora. Zgodność tych połączenia można porównać z schematem ideowym (Rysunek 1).

```

1 DIN <= SW(15 DOWNT0 0);
2 CLK <= KEY(1);
3 Resetn <= KEY(0);
4 Run <= SW(17);
5 LEDR(15 DOWNT0 0) <= BUS_WIRES;
6 LEDR(17) <= Done;
7
8 Clear <= (((NOT Run OR Done) OR (NOT Resetn) )AND NOT(Tstep_Q(0) OR Tstep_Q(1))) OR
9 Done;
10
11 Tstep: upcount PORT MAP (Clear, CLK, Tstep_Q);
12 T_step <= Tstep_Q;
13 I <= IR_OUTPUT(2 DOWNT0 0);
14 decX: dec3to8 PORT MAP (IR_OUTPUT(5 DOWNT0 3), High, Xreg);
15 decY: dec3to8 PORT MAP (IR_OUTPUT(8 DOWNT0 6), High, Yreg);
16
17 A: regn PORT MAP(R => MUX_OUTPUT, Rin=>Rin(7), Clock =>CLK, Q=>A_OUTPUT);
18 R0: regn PORT MAP(R => BUS_WIRES, Rin=>Rin(0), Clock =>CLK, Q=>R0_OUTPUT);
19 ... -- pozostale instancje rejestrów R1, ..., R5
20 R6: regn PORT MAP(R => BUS_WIRES, Rin=>Rin(6), Clock =>CLK, Q=>R6_OUTPUT);
21 IR: regn PORT MAP(R => DIN, Rin=>IRin, Clock =>CLK AND RUN, Q(8 DOWNT0 0) =>
22 IR_OUTPUT);
23
24 mux: MUX2 PORT MAP (INO => SUM_SUB_OUTPUT, IN1 => BUS_WIRES, SEL => MUX_SEL_A,
25 DATA_OUT => MUX_OUTPUT);
26
27 reg_mux : Mux8to1 PORT MAP (IN_0=>R0_OUTPUT, IN_1=>R1_OUTPUT, IN_2=>R2_OUTPUT, IN_3=>
28 R3_OUTPUT, IN_4=>R4_OUTPUT, IN_5=>R5_OUTPUT, IN_6=>R6_OUTPUT, IN_7=>A_OUTPUT,
29 IN_8=>DIN, SEL=>(DINout & Rout), MUX_OUT=>BUS_WIRES);
30
31 sumator: Adder PORT MAP(A=>A_OUTPUT, B=>BUS_WIRES, SUM=>SUM_SUB_OUTPUT, ADD_SUB=>
32 ADD_SUB);
```

Listing 4: Główne połączenia i instancję elementów układu

Sygnał Clear (Listing 4. linia 8) steruje resetowaniem licznika w zależności od etapu wykonywania instrukcji.

- Licznik nie powinien być czyszczony (stan niski) w dwóch przypadkach:
 1. Gdy rozpoczyna się wykonywanie instrukcji, co sygnalizuje aktywność sygnału Run.
 2. Kiedy procesor jest w trakcie wykonywania instrukcji, czyli znajduje się w kroku innym niż T0. Stan ten jest określany przez funkcję: NOT(Tstep_Q(0) OR Tstep_Q(1))
- Licznik powinien być czyszczony (stan wysoki) w następujących przypadkach:
 1. Kiedy instrukcja została zakończona, co sygnalizuje sygnał Done.
 2. Gdy aktywowany zostaje sygnał resetowania układu, czyli sygnał NOT Resetn.

Funkcja ta zapewnia poprawną pracę licznika potrzebną dla poprawnej pracy układu sterującego US.

Zdefiniowane dekodery decX, decY służą do zamiany dwóch operandów operacji z kodu NKB na kod 1 z N by później odpowiednie rejestry były wyprowadzane na magistralę BUS lub była zapisywana do nich nowa wartość.

Obsługa instrukcji

Logika procesora jest podzielona na kroki czasowe (T0, T1, ...), a dla każdej instrukcji realizowane są odpowiednie operacje, np. przeniesienie danych między rejestrami (mv RX, RY) czy dodawanie (add RX, RY).

```

1  controlsignals: PROCESS (Tstep_Q, I, Xreg, Yreg)
2  BEGIN -- wartosci poczatkowe sygnalow sterujacych
3      Rout <= (OTHERS => '0');
4      Rin <= (OTHERS => '0');
5      DINout <= Low;
6      MUX_SEL_A <= Low;
7      Done <= Low;
8      ADD_SUB <= Low;
9      IRin <= Low;
10
11  IF Resetn = '0' THEN -- stan resetowania zawartosci rejestrow poprzez
12      Rout <= (OTHERS => '0'); -- zapisanie do ich wszystkich zawartosci magistrali
13      Rin <= (OTHERS => '1'); -- BUS ktora w tym stanie jest rowna 0
14      DINout <= Low;
15      Done <= Low;
16      MUX_SEL_A <= High;
17      ADD_SUB <= Low;
18  ELSE
19      CASE Tstep_Q IS -- kolejne kroki pracy wraz z wysterowywaniem odpowiednich
20          sygnalow zaleznie od obecnego kroku pracy i wykonywanej instrukcji
21          WHEN "00" => -- krok T0
22              IRin <= High; -- IRin
23          WHEN "01" => -- krok T1
24              CASE I IS
25                  WHEN "000" => -- T1: mv RX, RY
26                      Rout <= Yreg; -- RYout
27                      Rin <= Xreg; -- RXin
28                      Done <= High; -- Done
29                  WHEN "001" => -- T1: mvi RX, #D
30                      DINout <= High; -- DINout
31                      Rin <= Xreg; -- RXin
32                      Done <= High; -- Done
33                  WHEN "010" => -- T1: add RX, RY
34                      MUX_SEL_A <= High; -- MUX2_SEL
35                      Rin(7) <= High; -- Ain
36                      Rout <= Xreg; -- RXout
37                  WHEN "011" => -- T1: sub RX, RY
38                      MUX_SEL_A <= High; -- MUX2_SEL
39                      Rin(7) <= High; -- Ain
40                      Rout <= Xreg; -- Rxout
41                  WHEN OTHERS => Done <= High;
42          END CASE;

```

```
42      WHEN "10" => -- krok T2
43          CASE I IS
44              WHEN "010" => -- T2: add RX, RY
45                  Rout <= Yreg; -- RYout
46                  Rin(7) <= High; -- Ain
47                  Done <= High; -- Done
48              WHEN "011" => -- T2: sub RX, RY
49                  Rout <= Yreg; -- RYout
50                  Rin(7) <= High; -- Ain
51                  ADD_SUB <= High; -- AddSub
52                  Done <= High; -- Done
53              WHEN OTHERS => Done <= High;
54          END CASE;
55      WHEN OTHERS => Done <= High;
56  END CASE;
57  END IF;
58  END PROCESS;
```

Listing 5: Obsługa instrukcji

Wysterowywane sygnały są zgodne z tabelą 1, w której zdefiniowane są wysterowywane sygnały dla obecnie realizowanej operacji I w obecnym kroku pracy Tstep_Q. Jeżeli zostaje podana operacja która nie jest zdefiniowana przez układ sterujący wysterowywany jest wyłącznie sygnał Done